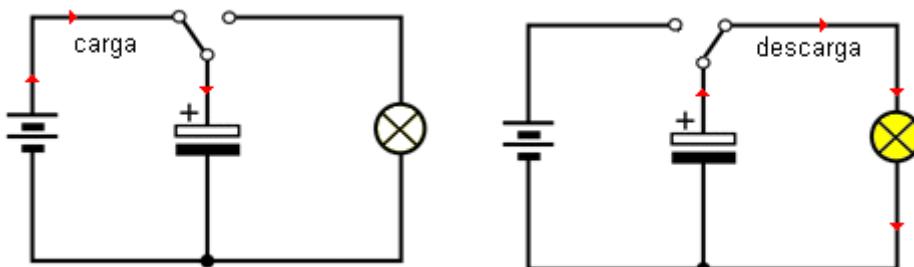



## PRÁCTICAS CON CONDENSADORES

1. Conecta durante uns segundos un condensador de  $4700 \mu\text{F}$  a unha pila ou fonte de alimentación (9 V). Conéctao despois a unha lámpada. ¿Qué acontece? ¿Por qué?



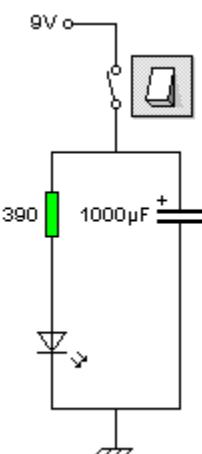2. Realiza o seguinte circuíto, conecta durante uns segundos o interruptor, e logo desconéctalo.

- ¿Qué ocorre? ¿Por qué?
- Calcula a carga que almacena o condensador ao conectarlo á pila ( $Q = CV$ )
- O tempo que tarda un condensador en descargarse depende do valor de la resistencia a través da que se descarga.  $t = 5 C R$ . Cuntos segundos tardou en descargarse a través da resistencia cando abrimos o interruptor?



3. Simula mediante o crocodile clips o seguinte circuíto, e observa a gráfica do osciloscopio. Apunta o tempo de descarga segundo os valores da capacidade do condensador e da resistencia de descarga.

$C (\mu\text{F})$	$R (\Omega)$	$t (\text{s})$
100	10000	
100	1000	
1000	10000	
1000	1000	

