

Debuxa a conexión do robot “pegatortas”:

Lémbtrate das conexións das patillas.

Interruptor: Se utilizas un conmutador conecta so dúas patillas, a do medio e outra.

Microinterruptor final de carreira: As patillas son as que se amosan na foto

